

Name: Marius Pfeiffer

Matrikel-Nr.: 4188573

E-Mail: marius.pfeiffer@stud.uni-heidelberg.de

Betreut durch: Kristian Köhler

17.12.2024 & 13.01.2025

Versuch 241: Wechselstromeigenschaften von RLC-Gliedern



Abbildung 1: Versuchsaufbau

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	2
1.1 Physikalische Grundlagen	2
1.2 Versuchsdurchführung	12
2 Messprotokoll	15
3 Auswertung	22
3.1 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Glieds	22
3.2 RC-Glied als Integrator und Differentiator	22
3.3 Frequenz- und Phasengang eines RC-Glied	24
3.4 Frequenzgang eines Serienschwingkreises	26
3.5 Bestimmung der Dämpfungskonstanten eines freien, gedämpften Schwing- kreises	27
3.6 Resonanzüberhöhung	28
3.7 Parallelschwingkreis-Bandsperre	30
3.8 Signalformung	31
4 Zusammenfassung und Diskussion	36

1 Einleitung

In Versuch 241 setzen wir uns mit sogenannten RLC-Schaltungen, also elektrische Schaltungen, welche Widerstände (R), Spulen (L) und Kondensatoren (C) verbinden. In Wissenschaft und Technik haben diese Schaltungen eine vielfältige und weitreichende Menge an Anwendungsfällen. Hierzu gehört zum Beispiel die Erzeugung von Schwingungen in Funktionsgeneratoren, wie sie auch im Praktikum oft zur Anwendung kommen. Die Frequenzabhängigkeit des Wechselstromwiderstandes, der sogenannten Impedanz, kann dazu verwendet werden, um Filterschaltungen zu realisieren. Weiter finden RLC-Glieder in der Signalverarbeitung und Störunterdrückung Anwendung, um beispielsweise Messsignale aufzubereiten und präzisere Messungen zu ermöglichen. Effekte von Widerständen, Induktivitäten und Kapazitäten treten auch in anderen Bauelementen und Kabeln auf. Das Verständnis der Effekte dieser hilft uns, Schaltungen entsprechend zu optimieren, sowie Fehler und Verfälschungen besser Interpretieren zu können.

1.1 Physikalische Grundlagen

Verhalten eines RC-Gliedes im Zeitbereich

Zunächst betrachten wir das Verhalten eines RC-Gliedes, also einer Schaltung aus einem Widerstand und einem Kondensator in einer Schaltung mit einer Gleichspannungsquelle, wie in Abbildung (4) dargestellt.

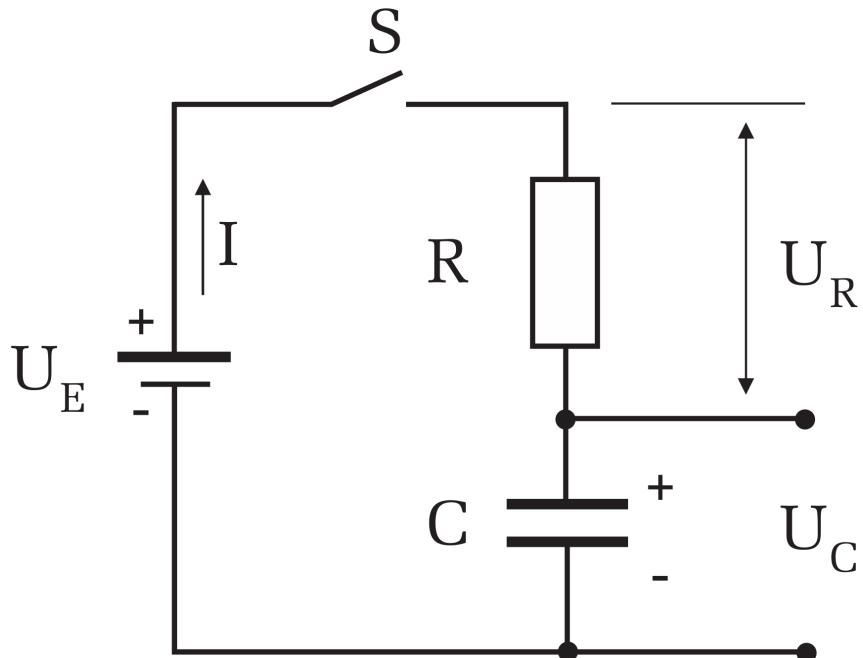


Abbildung 2: Schaltplan eines RC-Gliedes mit Gleichspannungsquelle

Wird der Stromkreis geschlossen, so beginnt der Kondensator sich aufzuladen. Der Aufladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Spannung am Kondensator die Eingangsspannung U_E erreicht. Nach der Kirchhoff'schen Maschenregel gilt, dass die Eingangsspannung U_E gleich der Summe der Spannung am Kondensator U_C und am Widerstand U_R entspricht, also

$$U_E = U_C + U_R = U_C + RI. \quad (1)$$

Der Strom I entspricht gerade der zeitlichen Änderung der Kondensatorladung $I = \dot{Q} = C\dot{U}_C$, wodurch wir die Differentialgleichung

$$U_E = U_C + RC\dot{U}_C \quad (2)$$

erhalten. Als Lösung dieser Differentialgleichung erhalten wir

$$U_C(t) = U_E(1 - e^{-t/\tau}) \quad (3)$$

Hierbei haben wir mit $\tau = RC$ die Zeitkonstante eingeführt. Erneut nach der Maschenregel können wir aus diesem Ergebnis den Verlauf der Spannung am Widerstand

$$U_R(t) = U_E e^{-t/\tau}, \quad (4)$$

sowie nach dem Ohm'schen Gesetz den Strom

$$I(t) = \frac{U_R(t)}{R} = I_0 e^{-t/\tau} \quad (5)$$

herleiten. Wir sehen nun, dass die Kondensatorladung exponentiell bis U_E ansteigt, während der Strom von $I_0 = \frac{U_E}{R}$ gegenläufig exponentiell bis 0 abfällt. Die ausschlaggebende Größe ist bei diesem Prozess die soeben eingeführte Zeitkonstante τ . Diese lässt sich durch die Messung der Halbwertszeit des $T_{1/2}$ der Kondensatorladung nach

$$\frac{U_E}{2} = U_E \left(1 - e^{T_{1/2}/\tau}\right) \quad (6)$$

$$\Leftrightarrow \tau = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \quad (7)$$

bestimmen.

Liegt am RC-Glied eine Rechtecksspannung mit der Periodendauer T an, so wird der Kondensator abwechselnd, abhängig von τ be- und entladen, wie es in Abbildung (3) dargestellt ist.

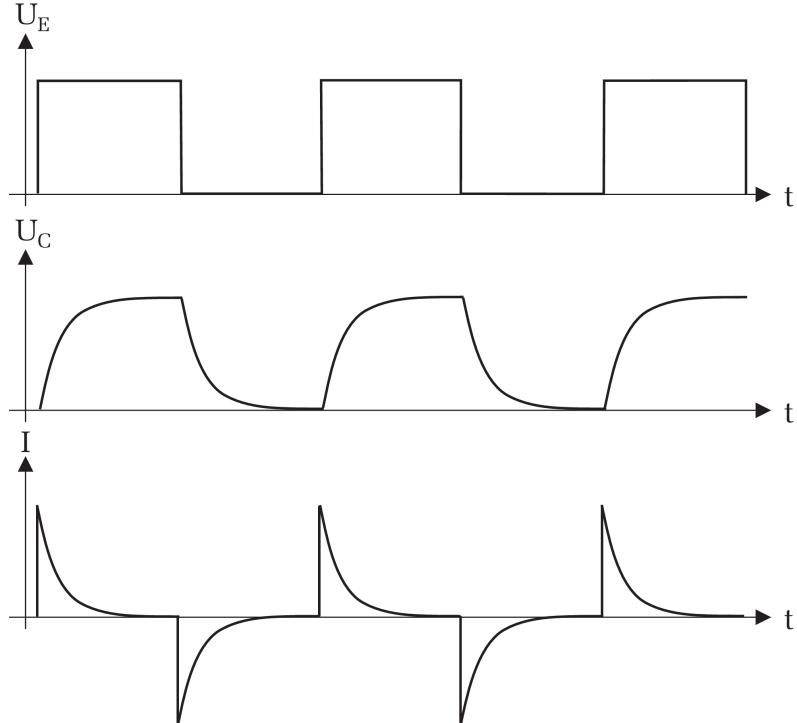


Abbildung 3: Spannungs- und Stromverlauf am Kondensator im RC-Glied bei eingehendem Rechteckssignal

Impedanz

Die Impedanz $Z = U/I$ bezeichnet den Wechselstromwiderstand, welchen die Bauelemente in einem Wechselstromkreis aufweisen. Die Wechselspannung sei nun beschrieben durch $U_E(t) = U_0 e^{i\omega t}$ mit Amplitude U_0 und Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$. Für einen ohmschen Widerstand in einem Wechselstromkreis gilt

$$Z_R = \frac{U(t)}{I(t)} = \frac{U_0}{I_0} = R. \quad (8)$$

Die Impedanz ist also identisch mit dem Gleichstromwiderstand.

Für einen Kondensator in einem Wechselstromkreis gilt

$$U_E(t) = \frac{Q}{C} \implies \dot{U}_E = \frac{I(t)}{C} \implies i\omega U_E(t) = \frac{I(t)}{C}. \quad (9)$$

Hierdurch können wir dessen Impedanz herleiten zu

$$Z_C = \frac{U_E(t)}{I(t)} = \frac{1}{i\omega C}. \quad (10)$$

Eine solche rein imaginäre Impedanz wird auch Blindwiderstand genannt, da dieser Widerstand keine elektrische Leistung verbraucht. Wir stellen außerdem fest, dass die Impedanz frequenzabhängig ist. Für $\omega \rightarrow 0$ ist sie unendlich groß, für $\omega \rightarrow \infty$ verschwindet sie. Das Auftreten der imaginären Einheit $\frac{1}{i} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$ zeigt außerdem eine Phasenverschiebung des Stromes um $-\frac{\pi}{2}$ gegenüber der Spannung auf.

Für eine Spule mit Induktivität L gilt der Zusammenhang

$$U_E(t) = L\dot{I}(t) = i\omega LI(t) \quad (11)$$

$$\implies Z_E = i\omega L. \quad (12)$$

Diese ist also ebenfalls rein imaginär und frequenzabhängig. Auch hier zeigt sich das Auftreten der imaginären Einheit $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ in einer Phasenverschiebung des Stroms um $+\frac{\pi}{2}$ gegenüber der Spannung auf.

Frequenzverhalten von RC-Gliedern

Die soeben festgestellte Frequenzabhängigkeit der Impedanz von Kondensatoren erlaubt es uns, Filterschaltungen zu bauen. Hierzu betrachten wir erneut RC-Glieder, wie sie bereits im ersten Teil zum Einsatz kamen. Wir betrachten eine Schaltung, wie sie in Abbildung (4) dargestellt ist.

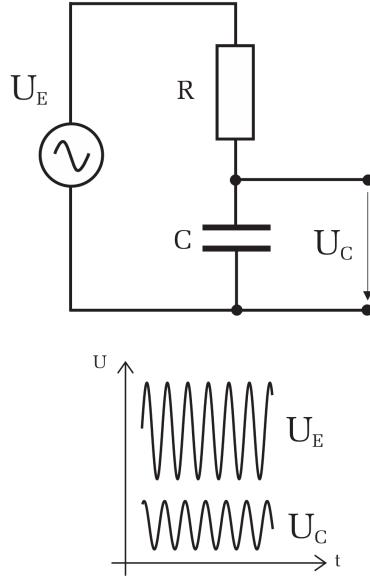


Abbildung 4: Schaltplan eines RC-Gliedes mit Wechselspannungsquelle

Die Spannungsquelle liefert eine zeitabhängige Wechselspannung, beschrieben durch $U_E(t) = U_0 e^{i\omega t}$. Am Kondensator C nehmen wir eine Spannung ab, für welche nach dem Ohm'schen Gesetz gilt

$$U_C(t) = \frac{Z_C}{R + Z_C} U_E(t). \quad (13)$$

Hierbei ist R der ohm'sche Widerstand und $Z_C = \frac{-i}{\omega C}$ die komplexe Impedanz des Kondensators. Setzen wir dies in die obere Gleichung ein, so erhalten wir

$$U_C(t) = \frac{-i/\omega C}{R - i/\omega C} U_0 e^{i\omega t} \quad (14)$$

mit dem Betrag

$$|U_C| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}. \quad (15)$$

Am Betrag $|U_C|$ lässt sich erkennen, dass es sich hierbei um einen Tiefpassfilter handelt. Denn, für $\omega \rightarrow 0$ geht der Nenner gegen eins und somit $|U_C| \rightarrow |U_E|$. Für $\omega \rightarrow \infty$ geht auch der Nenner $\rightarrow \infty$ und somit $|U_C| \rightarrow 0$. Es können also nur niedrige, bzw. tiefe Frequenzen die Schaltung passieren.

Gerade den umgekehrten Effekt erhält man durch Vertauschen des Widerandes und des Kondensators, wodurch ein Hochpassfilter entsteht. Mit diesem gilt für den Betrag der Spannung am Widerstand

$$|U_R| = \frac{|U_E|}{\sqrt{1 + \frac{1}{(\omega RC)^2}}}. \quad (16)$$

Der Frequenzgang (vergleich Abbildung (5)) einer solchen Filterschaltung ist definiert als das Verhältnis der Amplituden $|U_A|/|U_E|$ über der Frequenz. Die Grenzfrequenz

$\omega_g = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$ ist die Frequenz, an welcher die Ausgangsamplitude $|U_A|$ um den Faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$ gegenüber der Eingangsspannung $|U_E|$ abgefallen (Tiefpassfilter) bzw. angestiegen (Hochpassfilter) ist. Den Bereich bis zur Grenzfrequenz eines Filters nennt man dessen Bandbreite.

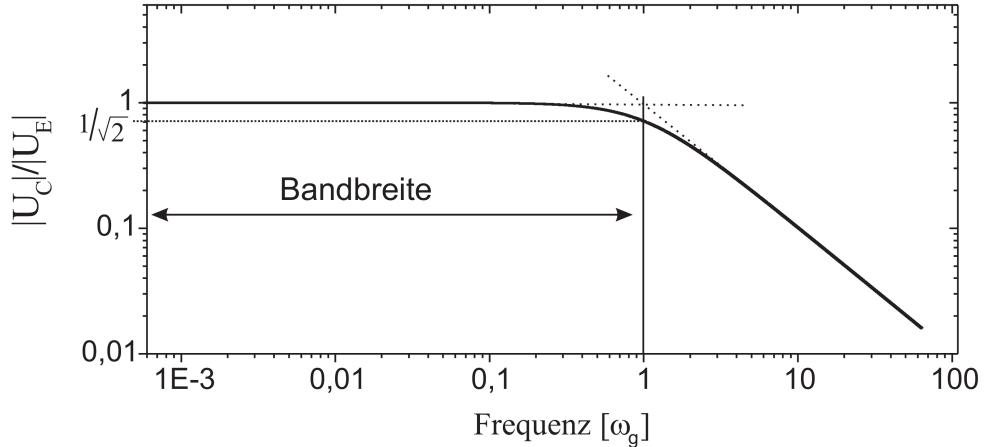


Abbildung 5: Frequenzgang eines Tiefpassfilters

RC-Glied als Differenzier- und Integrierglied

Ein weiterer Anwendungsbereich von Hoch- und Tiefpassfilterschaltungen ist die Anwendung als Differenzier- und Integrierglieder. Betrachten wir zunächst einen Tiefpassfilter. Der Strom I ergibt sich sowohl anhand der zeitlichen Änderung der Kondensatorladung, also auch dem ohm'schen Gesetz, nach

$$I = C \frac{dU_A}{dt} = \frac{U_E - U_A}{R}. \quad (17)$$

Ist nun die Periodendauer T der Eingangsspannung U_E deutlich kleiner als die Zeitkonstante τ , so ist nach (15) $U_A \ll U_E$ und es ergibt sich die Näherung

$$\frac{dU_A}{dt} \approx \frac{U_E}{RC}. \quad (18)$$

Somit entspricht das Ausgangssignal des Tiefpassfilters

$$U_A \approx \frac{1}{RC} \int U_E dt. \quad (19)$$

für die Bedingung $\tau \gg T$ ungefähr dem Integral des Eingangssignals.

Wiederum umgekehrt betrachten wir nun für einen Hochpassfilter die Summe der Teilspannungen. Die Eingangsspannung entspricht der Summe der Spannung am Kondensator

$$U_C = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int I dt \quad (20)$$

und der Spannung am Widerstand, also der Ausgangsspannung U_A . Für den Strom gilt somit

$$\int I dt = C(U_E - U_A) \implies I = C \frac{d}{dt}(U_E - U_A). \quad (21)$$

Unter der Annahme, dass $\tau \ll T$ ist nach (16) $U_A \ll U_E$. Es gilt somit

$$I \approx C \frac{d}{dt} U_E, \quad (22)$$

also

$$IR = U_A \approx RC \frac{d}{dt} U_E. \quad (23)$$

Das Ausgangssignal des Hochpassfilters stellt also unter der Bedingung, dass $\tau \ll T$ ist, ungefähr die Differentiation des Eingangssignals dar.

Elektrischer Schwingkreis (RLC-Glied)

Wir betrachten zunächst einen idealisierten Schaltkreis mit einem Kondensator und einer parallel geschalteten Spule. Entlädt sich der Kondensator, so wird durch den Entladestrom ein Magnetfeld in der Spule erzeugt. Die im Kondensator gespeicherte elektrische Energie wird also allmählich in magnetische Energie umgewandelt. Sobald der Kondensator gänzlich entladen ist, beginnt der Strom abzunehmen und als Konsequenz des Induktionsgesetzes und der Lenz'schen Regel wird in der Spule ein entgegengesetzter Strom erzeugt. Dieser lädt den Kondensator mit umgekehrter Polung wieder auf, die magnetische Energie wird also wieder in elektrische Energie umgewandelt. Dieses wechselwirkende Verhalten gibt den Schwingkreisen ihren Namen. In der Realität sorgen Widerstände in den Bauteilen, sowie dielektrische wie magnetische Verluste dafür, dass die Schwingung nicht ewig anhält, sondern gedämpft ist, soweit sie nicht durch ein kontinuierliches Eingangssignal angeregt ist. Daher betrachten wir nun RLC-Glieder, welche neben der Spule (L) und dem Kondensator (C) auch einen Widerstand (R) enthalten.

In einem RLC-Serienschwingkreis sind die drei Bauteile in Reihe geschaltet. Die Einzelspannungen, die an den einzelnen Bauteilen abfallen sind

$$U_R = \frac{R}{I}, \quad U_C = \frac{Q}{C}, \quad U_L = -L \frac{d}{dt} I. \quad (24)$$

Nach der Kirchhoff'schen Maschenregel gilt weiter

$$U_R + U_C - U_L = 0, \quad (25)$$

die Summe der Teilspannungen muss also verschwinden. Durch Einsetzen und differenzieren erhalten wir hieraus die folgende Gleichung

$$L \frac{d^2}{dt^2} I + R \frac{d}{dt} I + \frac{1}{C} I = 0. \quad (26)$$

Dies entspricht der allgemeinen Differentialgleichung für den gedämpften harmonischen Oszillator. Unter der Annahme, dass der Widerstand verschwindet erhalten wir die Differentialgleichung

$$\frac{d^2}{dt^2} I + \omega_0^2 I = 0 \quad (27)$$

eines ungedämpften harmonischen Oszillators mit der Lösung

$$I = I_0 e^{i(\omega_0 t + \varphi)}. \quad (28)$$

Hierbei wurden Induktivität und Kapazität zur Eigenfrequenz, definiert durch die Thomson'sche Schwingungsformel,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (29)$$

zusammengefasst.

Die allgemeine Lösung des gedämpften harmonischen Oszillators ist gegeben durch

$$I(t) = I_0 e^{-\frac{R}{2L}t} \left(c_1 e^{\sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}t} + c_2 e^{-\sqrt{\frac{R^2}{4L^2} - \frac{1}{LC}}t} \right). \quad (30)$$

Die Konstanten c_1 und c_2 hängen dabei von den Anfangsbedingungen ab. Unter der Voraussetzung

$$\frac{R^2}{4L^2} < \frac{1}{LC}, \quad (31)$$

also einer entsprechend schwachen Dämpfung, spricht man vom sogenannten *Schwingfall*. Nur in diesem Fall kommt es auch tatsächlich zu einer periodischen, exponentiell gedämpften Oszillation des Stroms nach

$$I = I_0 e^{-\frac{R}{2L}t} e^{i(\omega_f t + \varphi)} \quad (32)$$

mit

$$\omega_f = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}. \quad (33)$$

Wie aus dem Term abzulesen ist, nimmt die Amplitude proportional zu $e^{-\delta t}$ ab. Hierbei ist die Dämpfungskonstante δ definiert als

$$\delta = \frac{R}{2L}. \quad (34)$$

Ihr Kehrwert $1/\delta$ ist die Relaxationszeit oder Abklingzeit τ_r . Empirisch kann die Dämpfungskonstante durch das Vermessen der Amplituden und der Periodendauer bestimmt werden. Das logarithmische Dekrement

$$\Lambda = \ln \left(\frac{A_n}{A_{n+1}} \right) = \delta T \quad (35)$$

stellt den zugehörigen mathematischen Zusammenhang her.

Frequenzabhängigkeit eines Schwingkreises - Resonanz

Wird ein Schwingkreis durch ein extern anliegendes Sinussignal angeregt, oszilliert dieser mit derselben Frequenz wie das angelegte Signal. Wie bereits im Abschnitt zu Impedanzen betrachtet, hängt jedoch die Amplitude des Ausgangssignals von der eingehenden Frequenz ab. Für die Gesamtempedanz Z_g in einem Serienschwingkreis gilt

$$Z_g = Z_R + Z_C + Z_L = R + i \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right). \quad (36)$$

Hieraus folgt für den Strom im Schwingkreis nach dem ohm'schen Gesetz

$$I = \frac{U_E}{Z_g} = \frac{1}{R + i(\omega L - \frac{1}{\omega C})} U_0 e^{i(\omega t - \varphi)}, \quad (37)$$

wobei $U_E(t) = U_0 e^{i(\omega t)}$ das Eingangssignal darstellt. Dessen Betrag

$$I_0(\omega) = \frac{U_0}{\sqrt{(R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C}))^2}} \quad (38)$$

ist abhängig von der Anregungsfrequenz ω und nimmt bei der Resonanzfrequenz ω_R

$$\omega_R = \sqrt{\frac{1}{LC}} \quad (39)$$

das Maximum von $I_0(\omega_R) = U_0/R$ an. Es wirkt im Resonanzfall nur der ohm'sche Widerstand, die Schaltung stellt hier also einen Kurzschluss dar. Für die Phasenverschiebung gilt

$$\tan \varphi = \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}, \quad (40)$$

im Resonanzfall sind Strom und Spannung also in Phase.

Für die Amplituden der Spannungen an den einzelnen Bauteilen gelten die Zusammenhänge

$$|U_R| = \frac{R}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}} U_0, \quad (41)$$

$$|U_C| = \frac{1/(\omega C)}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}} U_0, \quad (42)$$

$$|U_L| = \frac{\omega L}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}} U_0. \quad (43)$$

Betrachten wir die Amplitude $|U_R|$ der Spannung am Widerstand so zeigt sich für verschiedene Werte des Widerstandes das in Abbildung (6) abgebildete Verhalten.

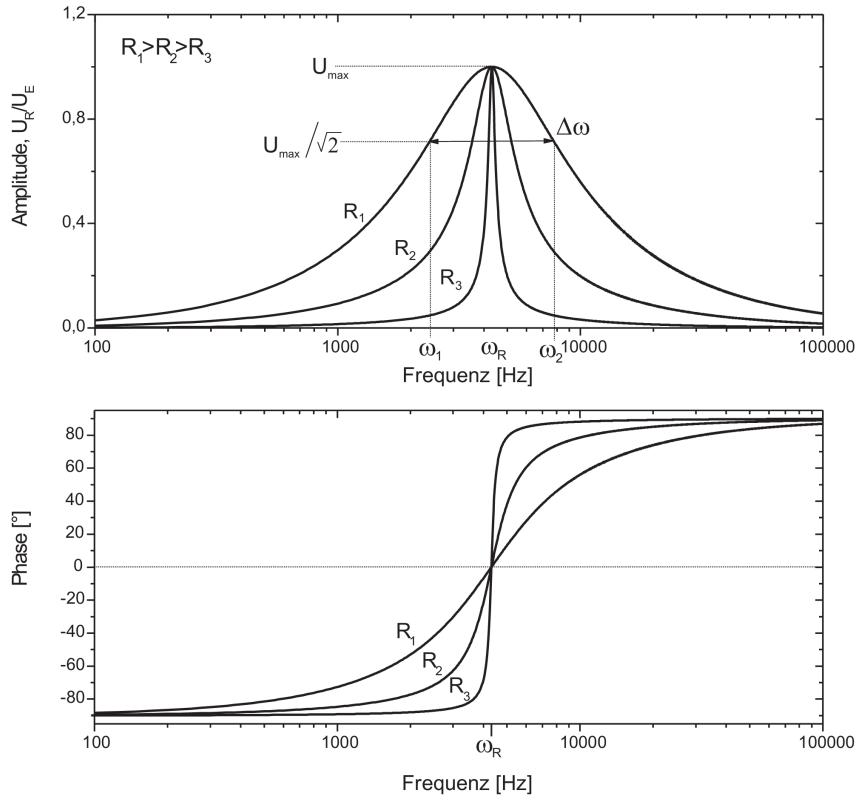


Abbildung 6: Resonanzkurven im RLC-Schwingkreis für verschiedene Werte des Widerstands

Da, wie soeben gezeigt, im Resonanzfall die Gesamtimpedanz von Spule und Kondensator verschwindet, fällt die gesamte Eingangsspannung am Widerstand ab. Die Ausgangsamplitude hier in etwa der Eingangsamplitude. Für von der Resonanzfrequenz abweichende Frequenzen, werden Spule und Kondensator nicht kurzgeschlossen, es fällt also ein Teil der Spannung auch an diesen Bauteilen ab. Nach diesem Wirkungsprinzip stellt der Serien-Schwingkreis einen Bandpass-Filter dar, welcher nur ein bestimmtes Frequenzband um die Resonanzfrequenz passieren lässt. Die Bandbreite ist hier, ähnlich zum Hoch- und Tiefpassfilter, durch die Frequenzen definiert, bei welchen die Amplitude auf das $\sqrt{2}$ -Fache gedämpft wird:

$$\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 = \frac{R}{L} = 2\delta. \quad (44)$$

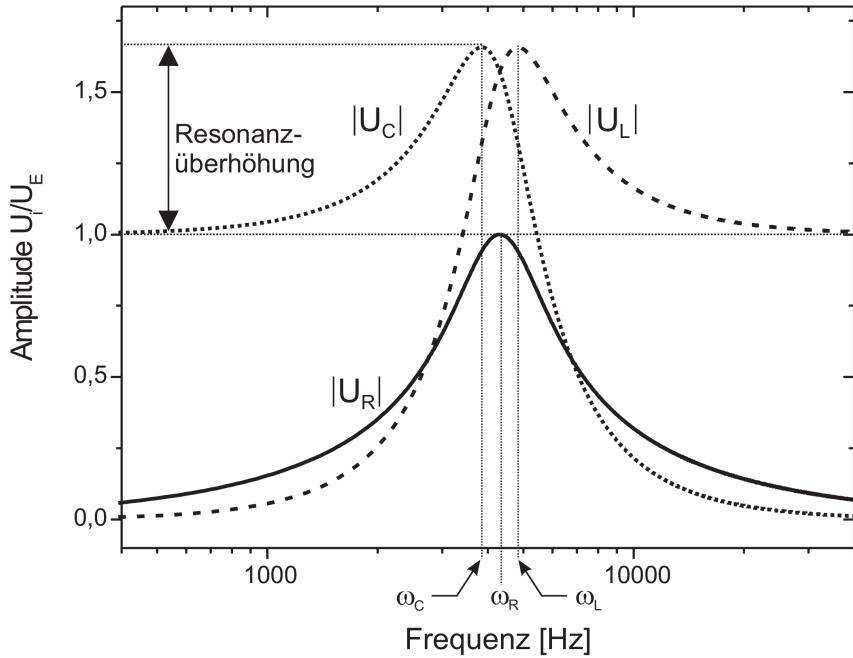


Abbildung 7: Resonanzkurven im RLC-Schwingkreis, abgenommen an den drei verschiedenen Bauteilen

Abbildung (7) zeigt nun die Amplituden der Spannungen an allen drei Bauteilen. Zunächst fällt auf, dass die Resonanzfrequenzen für Spule (ω_L) und Kondensator (ω_C) nach rechts bzw. links zur Resonanzfrequenz des Widerstandes verschoben sind. Für diese gilt

$$\omega_C = \sqrt{\omega_R^2 - 2\delta^2}, \quad (45)$$

$$\omega_L = \sqrt{\omega_R^2 + 2\delta^2}. \quad (46)$$

Weiter fällt auf, dass hier die Ausgangsamplituden über den Wert der Eingangsamplitude hinaus steigen. Diese sogenannte Resonanzüberhöhung kommt ohne verstärkendes Bau teil zustande und folgt aufgrund der Phasenverschiebung der Spannungen an Spule und Kondensator immer noch den Vorgaben der Maschenregel. Die Stärke der Resonanzüberhöhung hängt vom ohm'schen Widerstand ab. Bei kleinerem Widerstand beobachten wir eine stärkere Überhöhung, mit zunehmendem Widerstand wird sie immer geringer, bis die Maxima nicht mehr sichtbar sind.

Zum Vergleich betrachten wir nun noch einen Parallelschwingkreis, wie er in Abbildung (8) dargestellt ist. Für die Impedanz in der Parallelschaltung gilt

$$\frac{1}{Z_P} = \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_L} \quad (47)$$

$$\iff Z_P = \left| \frac{1}{\omega L - \frac{1}{\omega C}} \right|. \quad (48)$$

Nähert man sich der Resonanzfrequenz $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ an, so geht der Nenner gegen 0, die Impedanz also ins Unendliche. An dieser Stelle wirkt der LC-Parallelkreis wie ein Isolator, bildet also eine sogenannte Bandsperre für Frequenz im Bereich um ω_0 .

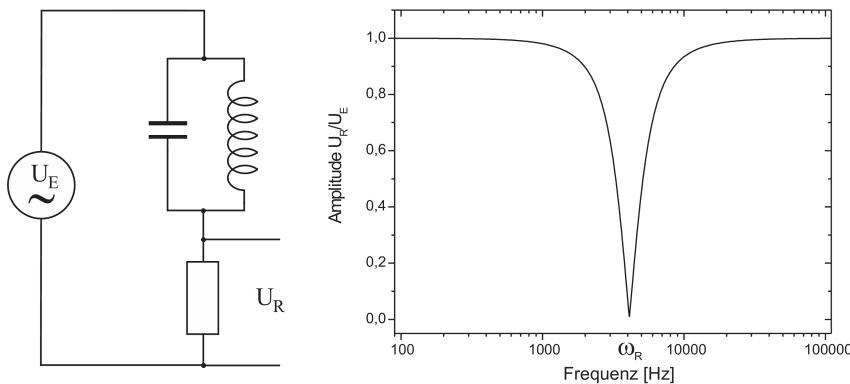


Abbildung 8: Schaltplan des Parallelschwingkreis

Anwendungen von LC-Gliedern: Radioempfänger

Ein Anwendungsbereich von LC-Gliedern als Bandpassfiltern sind Radioempfänger. Bevor ein Signal empfangen werden kann, muss es jedoch zunächst gesendet werden. Radio Sender nutzen die sogenannte Modulation, um ein das niederfrequente Signal, welche Musik und Sprache enthält, im Bereich von 100Hz bis 4kHz einem höherfrequenten Signal aufzuprägen. Dies ist notwendig, da nur so eine effektive Abstrahlung des Signals durch eine Antenne möglich ist. Bei der Amplitudenmodulation wird das hochfrequente Trägersignal mit dem zu übertragenden Signal multipliziert und so dessen Amplitude entsprechend verändert. Das modulierte Signal kann dann mit einer Antenne gesendet und empfangen werden.

Um das empfangene Signal hörbar zu machen, muss es zunächst auf den rein positiven oder rein negativen Teil der Schwingung abgeschnitten werden. Diese Demodulation ist notwendig, da das eingehende symmetrische Signal im Mittelwert verschwindet und somit keine Schwingung der Lautsprechermembran auslöst. Durch einen Kondensator kann dann, aufgrund dessen frequenzabhängiger Impedanz $Z \propto 1/\omega$, das hochfrequente Trägersignal herausgefiltert werden. Dem Ganzen kann ein LC-Schwingkreis vorgeschaltet werden, um die Wahl eines Senders zu ermöglichen. Jeder Sender sendet auf einer anderen Trägerfrequenz und ohne Filterschaltung würde jede dieser Frequenzen gleichermaßen empfangen und am Lautsprecher wiedergegeben werden. Wie zuvor beschrieben, wirkt ein LC-Schwingkreis wie ein Bandpassfilter. Stimmt man nun die Resonanzfrequenz des Schwingkreises genau so ab, dass diese der Trägerfrequenz eines bestimmten Radiosenders entspricht, so kann nur dessen Signal den Filter passieren. Um Sender mit dicht beieinanderliegenden Trägerfrequenzen zu trennen, ist eine hohe Güte und geringe Bandbreite des Schwingkreises erforderlich, weshalb in alten Radioempfängern mehrere verstärkte Kreise in Reihe geschaltet wurden, um die eine steilere Durchlasskurve und bessere Trennschärfe zu gewährleisten.

1.2 Versuchsdurchführung

Der Versuch umfasst insgesamt neun Versuchsteile, von welchen der erste Teil Wechselstromeigenschaften passiver Bauteile und charakteristischen Größen von RC-Filtern und RLC-Schwingkreisen und der zweite Teil mit der praktischen Anwendung von RLC-Schaltungen umfasst. Die grundlegende Schaltung, welche für nahezu alle Versuchsteile zum Einsatz kommt, ist in Abbildung (9) zu sehen.

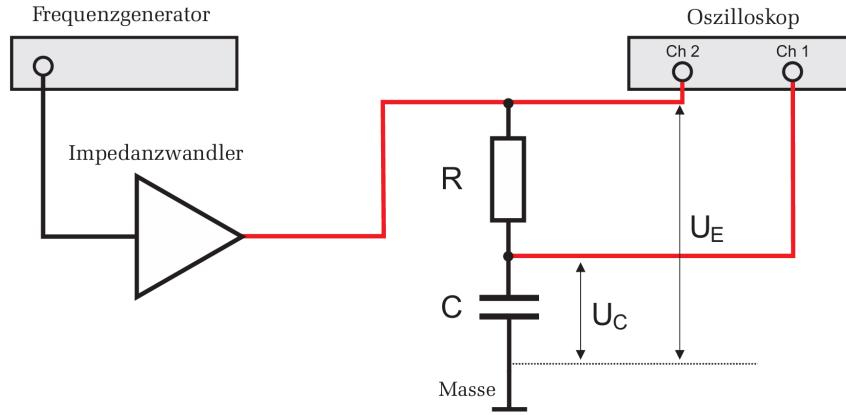


Abbildung 9: Allgemeiner Schaltplan für die Versuchsdurchführung

Aufgabe 1: Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Gliedes. Für ein Rechtecksignal, welches wir mit dem Frequenzgenerator generieren, bestimmen wir in einer RC-Schaltung für verschiedene Werte von Kapazität und Widerstand die Halbwertszeit der Kondensatorentladung. Wir vermessen die Halbwertszeit für die Werte

- a) $C = 470\text{nF}$, $R = 1\text{k}\Omega$
- b) $C = 4.7\text{nF}$, $R = 10\text{k}\Omega$
- c) $C = 47\text{nF}$, $R = 1\text{k}\Omega$

anhand der Spannung am Kondensator. Weiter prüfen wir durch Abnahme der Spannung am Widerstand, dass die Zeitkonstante des Stromverlaufs der des Spannungsverlaufs am Kondensator gleicht.

Aufgabe 2: RC-Glied als Integrator und Differentiator. In eine RC-Schaltung mit einem 47nF Kondensator und einem Potentiometer ($5\text{k}\Omega$) geben wir durch einen Signalgenerator verschiedenförmige Eingangssignale ein. Wir greifen die Spannung am Kondensator ab. Durch Anpassung des Wertes am Potentiometer beobachten wir die Wirkung der Schaltung als Integrator auf das jeweilige Eingangssignal. Im zweiten Teil vertauschen wir Kapazität und Widerstand, greifen die Spannung am Widerstand ab und erhalten so einen Differentiator. Mit diesem führen wir die gleichen Untersuchungen durch.

Aufgabe 3: Frequenz- und Phasengang eines RC-Glieds. Für eine Tief- und eine Hochpassfilterschaltung aus einem 47nF Kondensator und einem $1\text{k}\Omega$ Widerstand nehmen wir jeweils den Frequenzgang für einen Bereich von 100Hz bis 100kHz auf. Als Eingangssignal verwenden wir jeweils ein Sinussignal mit 2V peak-to-peak. Aus dem Frequenzgang vermessen wir jeweils die Grenzfrequenz der Filterschaltung. Weiter bestimmen wir durch manuelles Messen der Phasenverschiebung zwischen Ein- und Ausgangsspannung den Phasengang des Hochpassfilters.

Aufgabe 4: Frequenzgang eines Serienschwingkreis. Wir erweitern den eben untersuchten RC-Schaltkreis mit der Spule L_1 zu einem Serienschwingkreis. Wir verwenden das gleiche Eingangssignal wie zuvor und zeichnen den Frequenzgang für einen Bereich von 1kHz bis 10kHz , jeweils für die Widerstände $R = 1\text{k}\Omega$, 220Ω und 47Ω auf. Die Ausgangsspannung nehmen wir hierzu am Widerstand ab. Aus dem Frequenzgang bestimmen wir die Resonanzfrequenz f_R , die Bandbreite Δf , sowie die Effektivwerte der Aus- und Eingangsspannung bei der Resonanzfrequenz.

Aufgabe 5: Resonanzüberhöhung. Für einen Serienschwingkreis mit Kapazität 47nF , Widerstand 220Ω und Induktivität L_1 zeichnen wir den Frequenzgang jeweils einmal über

jedes Bauteil auf. Aus den Maxima der Verläufe bestimmen wir die Resonanzfrequenzen.

Aufgabe 6: Bestimmung der Dämpfungskonstante eines freien, gedämpften Schwingkreises. Wir betrachten einen Serienschwingkreis mit Kapazität 47nF , Widerstand 47Ω und Induktivität L_1 und greifen die Ausgangsspannung über die Spule ab. Als Eingangssignal generieren wir mit dem Funktionsgenerator ein Rechteckssignal, dessen Frequenz so gewählt ist, dass ein kompletter gedämpfter Schwingungsvorgang pro Ausschlag möglich ist. Um das logarithmische Dekrement bestimmen zu können, vermessen wir die Amplituden von fünf benachbarten Schwingungen. Wir ersetzen dann den Widerstand durch einen Potentiometer, um den Schwingungsvorgang abhängig von der Dämpfung beobachten zu können.

Aufgabe 7: Parallelschwingkreis - Bandsperre. Nun betrachten wir einen Parallelschwingkreis mit Kapazität 47nF , Widerstand $1\text{k}\Omega$ und Induktivität L_1 . Wir zeichnen den Frequenzgang der Schaltung für einen Frequenzbereich von 100Hz bis 100kHz auf und bestimmen aus diesem die Resonanzfrequenz des Schwingkreises.

Aufgabe 8: Signalformung. In diesem Aufgabenteil verwenden wir verschiedene Filterschaltungen, um bestimmte Frequenzanteile aus einer Menge an überlagerten Signalen herauszufiltern. Mithilfe des Signalgenerators erzeugen wir ein Signal, welches aus drei überlagerten Sinussignalen unterschiedlicher Frequenz (100Hz, 4kHz, 8kHz) und Amplitude, sowie jede Menge weiterer hinzuaddierter Störsignale besteht. Mithilfe des *Spectrum Analyzer* der Oszilloskopsoftware vermessen wir für jeden der folgenden verwendeten Filterschaltungen die Amplitude und Frequenz der drei stärksten Signale des Frequenzspektrums:

1. Ohne Filter, $R = 220\Omega$
 2. RC- und LC-Schaltungen; Hoch-/Tiefpassfilter
 - a) Hochpass, $R = 220\Omega, C = 470\text{nF}$
 - b) Tiefpass, $R = 220\Omega, C = 470\text{nF}$
 - c) LC-Tiefpass, $L = L_1, C = 47\text{nF}$
 3. RLC-Schaltung; Bandpass-Filter
 - a) $|U_A|$ über Kondensator
 - i. $R = 1\text{k}\Omega, L = L_1, C = 47\text{nF}$
 - ii. $R = 47\Omega, L = L_1, C = 47\text{nF}$

Aufgabe 9: Aufbau eines einfachen AM-Empfängers. Wir bauen aus dem Drehkondensator (500pF) und der Spule L_2 einen Parallelschwingkreis als Bandpassfilter auf. Diesen verbinden wir mit der Antennenbuchse. Zunächst greifen wir die Spannung direkt am Drehkondensator mit dem Oszilloskop ab und beobachten die Wirkung des Filters auf das Frequenzspektrum. Hierzu variieren wir die Kapazitäten durch den Drehkondensator und die Induktivität durch einen Eisenkern in der Spule.

Dann fügen wir in die Schaltung eine Diode zur Demodulation und einen hochohmigen Kopfhörer mit ein. Mit diesem einfachen Radioempfänger versuchen wir nun, durch Anpassung des Drehkondensators das von einer Antenne im Raum entsendete Radiosignal hörbar zu machen.

2 Messprotokoll

Messprotokoll 241

Marius Pfeiffer

17.12.2024

Robert Grosch

Aufgabe 1

RC-Schaltung

$$f = 165 \pm 1 \text{ Hz}$$

Halbwertszeiten:

C [nF]	R [kΩ]	T _{1/2}
470	1	0.3 ± 0.1 ms
4.7	10	45 ± 1 μs
47	1	34 ± 1 μs
47	1	32 ± 1 μs

Aufgabe 2

Integrator

Wenn wir den Widerstand durch den Poti höher einstellen, nähert sich die Signalkurve von U_A einer Dreiecksform an, welche sehr genau in die Rechteckige Form von U_E passt.

Das Integral einer Rechtecksfunktion ist die Dreiecksfunktion, dies stimmt mit den Beobachtungen überein.

Aus einem eingehenden Dreidiodensignal ergibt sich durch den Integrator ein Sinussignal.

Aufgabe 3

Tiefpass Filter

Frequenz Schnittpunkt: $(9.46 \pm 0.02) \text{ kHz}$

Hochpass Filter

Freq. Schnittpunkt: $(3.31 \pm 0.02) \text{ kHz}$

Phasenverschiebung Hochpass Filter

$f [\text{kHz}]$	$\Delta t [\text{s}]$	$\varphi [^\circ]$
1	$0.22 \pm 0.02 \text{ ms}$	79 ± 8
2	$86 \pm 2 \mu\text{s}$	61.9 ± 1.5
3	$46 \pm 2 \mu\text{s}$	49.7 ± 2.2
4	$30 \pm 2 \mu\text{s}$	43.2 ± 2.9
5	$20 \pm 2 \mu\text{s}$	36 ± 4
6	$15 \pm 2 \mu\text{s}$	34 ± 5
7	$11 \pm 2 \mu\text{s}$	27 ± 5
8	$9 \pm 2 \mu\text{s}$	26 ± 6
9	$7 \pm 2 \mu\text{s}$	23 ± 7
10	$5 \pm 2 \mu\text{s}$	18 ± 8

Aufgabe 4

Eigenschaften der Frequenzgänge

R	f_R	$V \frac{U_A}{[V_{rms}]}$	$V [V_{rms}]$	$\Delta f [\text{kHz}]$
$1 \text{ k}\Omega$	$4.02 \pm 0.02 \text{ kHz}$	0.64 ± 0.02	0.661 ± 0.001	4.92 ± 0.03
220Ω	$3.80 \pm 0.02 \text{ kHz}$	0.53 ± 0.02	0.650 ± 0.001	1.29 ± 0.03
47Ω	$3.75 \pm 0.02 \text{ kHz}$	0.27 ± 0.02	0.627 ± 0.001	0.56 ± 0.03

Aufgabe 5

Resonanzfrequenzen bei Frequenzüberhöhung

	R (Schwarz)	L (Blau)	C (Rot)
f	$3.91 \pm 0.02 \text{ kHz}$	$4.04 \pm 0.02 \text{ kHz}$	$3.80 \pm 0.02 \text{ kHz}$

Aufgabe 6

$$f = 100.00 \text{ Hz}$$

	$U_p [V]$	$T [\text{ms}]$
A_1	0.74 ± 0.02	0.26 ± 0.02
A_2	0.50 ± 0.02	0.26 ± 0.02
A_3	0.36 ± 0.02	0.26 ± 0.02
A_4	0.26 ± 0.02	0.26 ± 0.02
A_5	0.18 ± 0.02	$\phi 0.26 \pm 0.02$

Mit veränderlichem
Widerstand, Beobachtung

Schwingung wird
geringer mit höherem
Widerstand.

Amplituden und Schwingungsdauer
der gedämpften Schwingung

Aufgabe 7

Resonanzfrequenz: (3.94 ± 0.02) kHz

Aufgabe 8

Die Tabellen zeigen jeweils Frequenz & Amplitude der 100Hz, 4kHz und 8kHz Signalanteile (falls sichtbar)

Teil 1 (ohne Filter, 220Ω)

Signalanteil	U [dBV]	dU [dB]	f [Hz]
1	-3.06 ± 0.02	71.25 ± 0.02	100.71 ± 10
2	-8.06 ± 0.02	65.63 ± 0.02	3600 ± 10
3	-22.13 ± 0.02	51.25 ± 0.02	6780 ± 10

Teil 2 (Hochpass, 220Ω , 470nF)

Signalanteil	U [dBV]	dU [dB]	f [Hz]
1	-26.81 ± 0.02		100.71 ± 10
2	-8.69 ± 0.02		3600 ± 10
3	-22.44 ± 0.02		6780 ± 10

Teil 2 (Tiefpass, 220Ω , 470nF)

Signalanteil	U [dBV]	dU [dB]	f [Hz]
1	-2.75 ± 0.02		100.71 ± 10
2	-15.88 ± 0.02		3600 ± 10
3	-51.19 ± 0.02		6780 ± 10

Teil 2 (LC-Tiefpass, $L_1, 47\text{nF}$)

Signalanteil	$U [\text{dBV}]$	$dU [\text{dB}]$	$f [\text{Hz}]$
1	-2.56 ± 0.02		100.71 ± 10
2	3.34 ± 0.02		3600 ± 10
3	—		—

Teil 3 (Bandpass RLC)

$1\text{k}\Omega, L_1, 47\text{nF}$

Signalanteil	$U [\text{dBV}]$	$f [\text{Hz}]$	
1	-3.19 ± 0.02	100.71 ± 10	Osz. Bild hat für Ch 1: 3V Ch 2: 1V Skalierung
2	-8.81 ± 0.02	3590 ± 10	

$47\Omega, L_1, 47\text{nF}$

Signalanteil	$U [\text{dBV}]$	$f [\text{Hz}]$
1	-2.87 ± 0.02	100.71 ± 10
2	8.06 ± 0.02	3590 ± 10

Teil 3 (Bandpass RCL)

$1k\Omega, L_1, 47nF$

Signalanteil	U [dBV]	f [Hz]
1	-11.50 ± 0.02	3600 ± 10
2	-22.75 ± 0.02	6790 ± 10

Skalierung
Ch1: 1V
Ch2: 1V

$47\Omega, L_1, 47nF$

Signalanteil	U [dBV]	f [Hz]
1	6.81 ± 0.02	3590 ± 10
2	-22.25 ± 0.02	6790 ± 10

→ 100 Hz Peak nicht mehr im Spektrum zu sehen

Teil 3 (Bandpass CLR)

$1k\Omega, L_1, 47nF$

Signalanteil	U [dBV]	f [Hz]
1	-32.44 ± 0.02	100.7 ± 10
2	-8.06 ± 0.02	3590 ± 10
3	-43.38 ± 0.02	6800 ± 10

Skalierung
Ch1: 1V
Ch2: 1V

$47\Omega, L_1, 47nF$

Signalanteil	U [dBV]	f [Hz]
1	-57.56 ± 0.02	100.71 ± 10
2	-18.50 ± 0.02	3590 ± 10

Skalierung
Ch1: 0.3V
Ch2: 1V

→ 6.8 kHz Peak nicht mehr sichtbar

Aufgabe 9

Amplitude bei ca. 1 MHz nahm mit Vergrößerung der Kapazität bis zu einem Maximum zu und bei weiterer Erhöhung der Kapazität wieder ab.

Amplitude nahm bei Entfernung des Eisenkerns aus der Spule ab.

Es konnte im Oszilloskop ein leicht verzerrtes Sinussignal beobachtet werden.

AA
7.!

3 Auswertung

3.1 Bestimmung der Zeitkonstante eines RC-Glieds

Wir verwenden die in Aufgabenteil 1 gemessenen Halbwertszeiten, um die Zeitkonstante nach Gleichung (7) zu berechnen. Den theoretischen Wert der Zeitkonstante ermitteln wir anhand der Formel $\tau = RC$ mit dem Widerstand R und der Kapazität C . Die resultante der Berechnungen für alle vier Konfigurationen der RC-Schaltung sind Tabelle (1) zu entnehmen.

C [nF]	R [kΩ]	f [Hz]	τ_{theo} [s]	τ_{exp} [s]	Abw.
470 ± 47	1.00 ± 0.05	165 ± 1	$(47 \pm 6) \times 10^{-5}$	$(43 \pm 15) \times 10^{-5}$	0.25σ
4.70 ± 0.47	10.00 ± 0.50	165 ± 1	$(4.7 \pm 0.6) \times 10^{-5}$	$(6.49 \pm 0.15) \times 10^{-5}$	3.29σ
47.00 ± 4.70	1.00 ± 0.05	165 ± 1	$(4.7 \pm 0.6) \times 10^{-5}$	$(4.91 \pm 0.15) \times 10^{-5}$	0.38σ

Tabelle 1: Messwerte und berechnete Größen

Abbildung (10) zeigt exemplarisch den Spannungsverlauf für die letzte angegebene Schaltungskonfiguration.

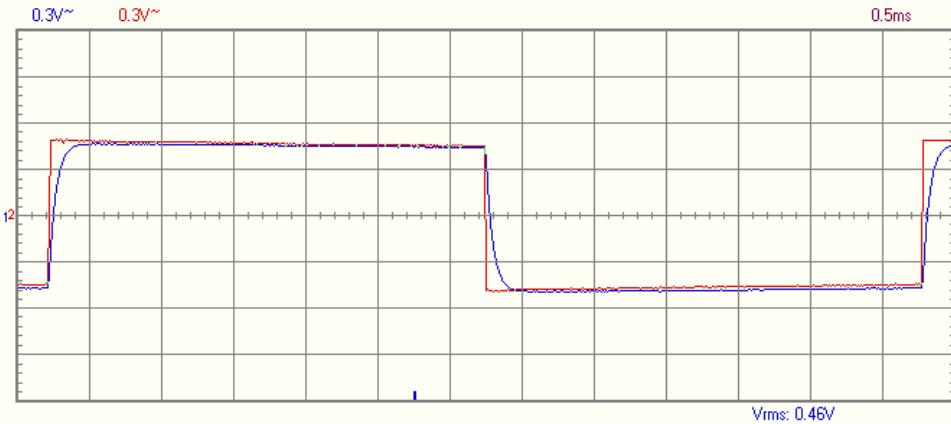


Abbildung 10: Spannungsverlauf am Oszilloskop des RC-Glieds für $C = 47\text{nF}$, $R = 1\text{k}\Omega$. In Rot dargestellt die Eingangsspannung U_E , in Blau die Ausgangsspannung U_C , abgenommen über den Kondensator.

3.2 RC-Glied als Integrator und Differentiator

Wie bereits dem Versuchsprotokoll zu entnehmen können wir beim Aufbau der RC-Schaltung als Integrator beobachten, dass sich das Ausgangssignal bei Erhöhung des Widerstandes immer stärker dem Integral des Eingangssignals annähert. So formt ein eingehendes Rechteckssignal eine Dreiecksfunktion als Ausgangssignal, aus einem eingehenden Dreieckssignal ergibt sich ein Sinussignal, wie in Abbildung (11) zu sehen.

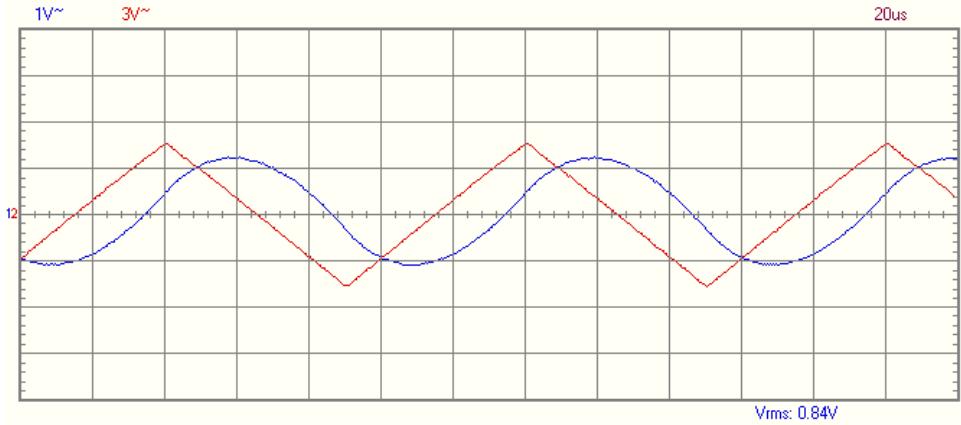


Abbildung 11: Spannungsverlauf beim Betrieb der RC-Schaltung als Integrator. In Rot dargestellt die dreiecksförmige Eingangsspannung U_E , in Blau die Ausgangsspannung U_C , abgenommen über den Kondensator.

Ähnliche Beobachtungen können wir beim Betrieb des RC-Glieds als Differentiator machen. Bei Justierung des Widerstandes ergibt sich hierbei beispielsweise aus einem eingeschalteten Dreieckssignal ein ausgehendes Rechteckssignal, siehe Abbildung (12). Geben wir durch den Funktionsgenerator ein Signal in der Form einer Gauß'schen Normalverteilung ein, so ergibt sich auch hiervon die entsprechende Ableitung, zu sehen in Abbildung (13).

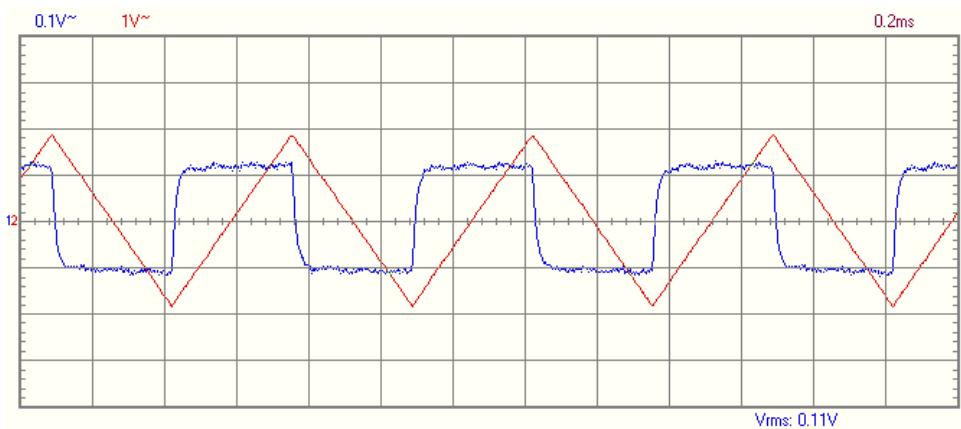


Abbildung 12: Spannungsverlauf beim Betrieb der RC-Schaltung als Differentiator. In Rot dargestellt die dreiecksförmige Eingangsspannung U_E , in Blau die Ausgangsspannung U_R , abgenommen über den Widerstand.

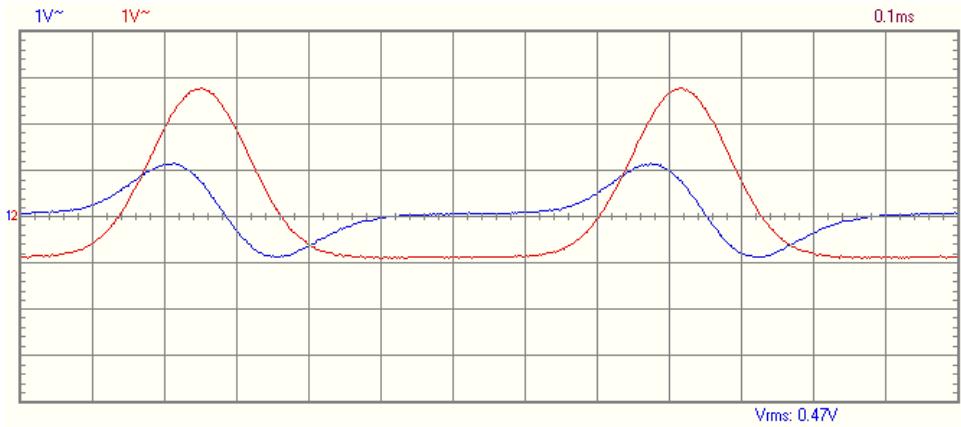


Abbildung 13: Spannungsverlauf beim Betrieb der RC-Schaltung als Differenzierer. In Rot dargestellt die Eingangsspannung U_E , in Blau die Ausgangsspannung U_R , abgenommen über den Widerstand.

3.3 Frequenz- und Phasengang eines RC-Glied

In diesem Teil der Auswertung bestimmen wir aus dem aufgezeichneten Frequenzgängen eines Tief- und Hochpassfilters die Grenzfrequenz bestimmen. Wie in den theoretischen Grundlagen erklärt, ist die Grenzfrequenz der Filterschaltung dadurch zu erkennen, dass bei ihr die Amplitude um den Faktor $1/\sqrt{2}$ abgefallen ist. Mit der *Cursor*-Funktion des Oszilloskops können wir damit eine Grenzfrequenz von (9.46 ± 0.02) Hz für den Tiefpassfilter und eine Grenzfrequenz von (3.31 ± 0.02) Hz für den Hochpassfilter ablesen. Die untenstehenden Abbildungen zeigen noch einmal die Frequenzgänge des Tiefpassfilters (14) und Hochpassfilters (15), jeweils mit dem Cursor an der Grenzfrequenz.

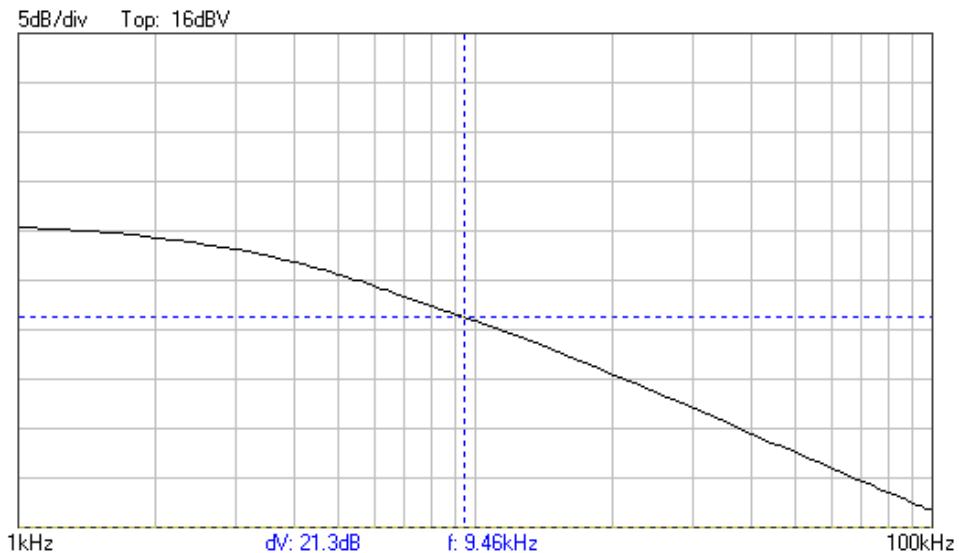


Abbildung 14: Frequenzgang des Tiefpassfilters mit Cursor bei Grenzfrequenz

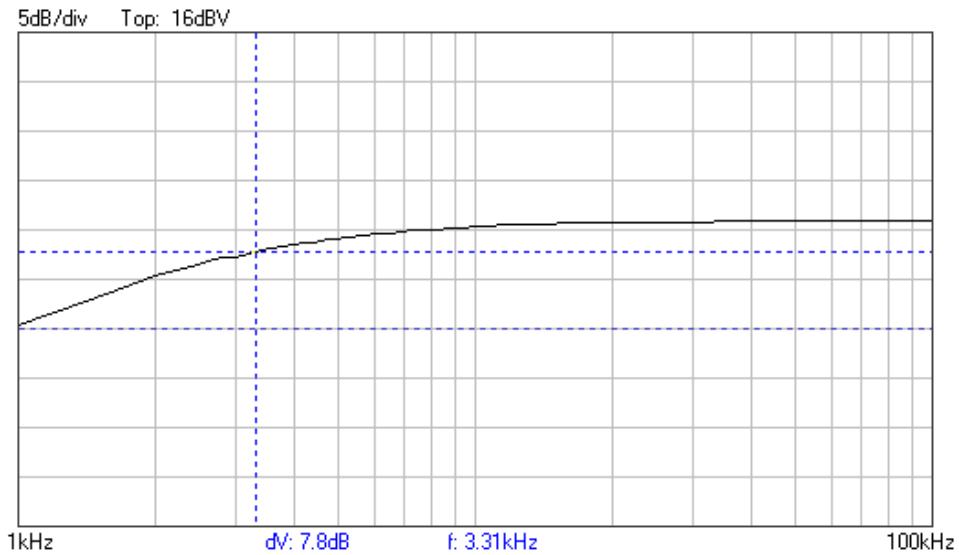


Abbildung 15: Frequenzgang des Hochpassfilters mit Cursor bei Grenzfrequenz

Neben der Aufzeichnung des Frequenzgangs haben wir für den Hochpassfilter zusätzlich den Phasengang manuell vermessen. Die Phase φ ist in Abbildung (16) über der Frequenz aufgetragen. Die Grenzfrequenz bestimmen wir nun durch Ablesen Frequenz bei einer Phase von 45° . Die Phase zeigt, abhängig von der Frequenz, einen logarithmisch abfallenden Verlauf auf. Um den Wert bei 45° interpolieren zu können fitten wir eine abfallende Exponentialfunktion der Form

$$f(x; A, \lambda, c) = A \cdot e^{-\lambda x} + c \quad (49)$$

an die Datenpunkte an. Die optimierten Werte der Parameter sind ebenfalls der Abbildung (16) zu entnehmen.

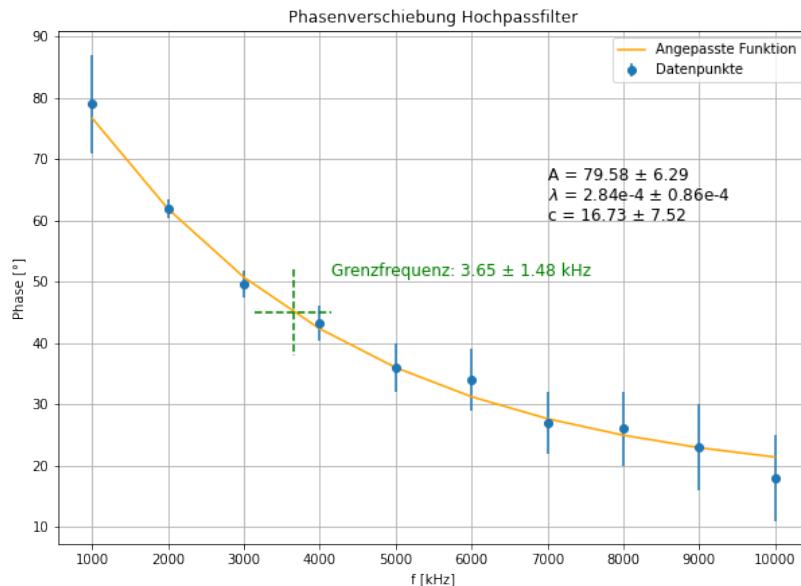


Abbildung 16: Phasengang des Hochpassfilters mit exponentiellem Fit und Grenzfrequenz bei 45° .

Durch elementares Umformen bestimmen wir die Umkehrfunktion von f , um damit die Grenzfrequenz berechnen zu können. Für diese gilt

$$f^{-1}(\varphi; A, \lambda, c) = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{\varphi - c}{A}\right) = f_{\text{Grenz}}. \quad (50)$$

Nach der gauß'schen Fehlerfortpflanzung gilt für der Fehler des damit berechneten Wertes

$$\Delta f_{\text{Grenz}} = \sqrt{\left(\frac{1}{\lambda A} \ln\left(\frac{\varphi - c}{A}\right) \cdot \Delta A\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda^2} \ln\left(\frac{\varphi - c}{A}\right) \cdot \Delta \lambda\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda(\varphi - c)} \cdot \Delta c\right)^2}. \quad (51)$$

Damit können wir aus der Funktion eine Grenzfrequenz von

$$f_{\text{Grenz}} = (3.65 \pm 1.48)\text{kHz} \quad (52)$$

interpolieren. Diese ist ebenfalls in Grün in Abbildung (16) markiert. Von der zuvor vermessenen Grenzfrequenz weicht diese um etwa 2.47σ ab, was innerhalb des 3σ -Bereichs noch als eine nicht signifikante Abweichung angesehen werden kann.

3.4 Frequenzgang eines Serienschwingkreises

Für diesen Aufgabenteil betrachten wir erstmals einen Serienschwingkreis, also eine Schaltung bestehend aus Kondensator, Widerstand und Spule. Im ersten Schritt möchten wir die Induktivität der verbauten Spule berechnen, dazu ziehen wir (39) hinzu und stellen diese um nach

$$L = \frac{1}{\omega_R^2 C} \quad (53)$$

mit der Kapazität C , sowie gemessenen Resonanzfrequenz ω_R , welche wir zuvor durch den Faktor 2π noch in eine Kreisfrequenz umrechnen. In der Durchführung haben wir die Messungen für drei unterschiedliche Widerstände durchgeführt, also drei verschiedene Resonanzfrequenzen gemessen. Für die drei Frequenzen berechnen wir jeweils eine Induktivität und nehmen davon den Mittelwert von

$$L = (3.63 \pm 2.11) \cdot 10^{-2}\text{H} \quad (54)$$

als Wert für die Induktivität der Spule.

Als Nächstes betrachten wir die Verluste, welche in der Spule durch ihren eigenen ohmschen Widerstand, magnetische Verluste des Spulenkerns, sowie den Skineffekt entstehen. Um diese Verluste zu quantifizieren, nehmen wir die Existenz eines weiteren Verlustwiderstandes R_V in der Schaltung an. (44) stellt einen Zusammenhang zwischen dem Gesamtwiderstand und der Bandbreite der RLC-Schaltung her, welchen wir entsprechend umstellen zu

$$R + R_V = \Delta\omega \cdot L. \quad (55)$$

Wie im Theorieteil beschrieben stellt das RLC-Glied im Resonanzfall bei ω_R einen Kurzschluss dar, da die Impedanz des LC-Gliedes verschwindet. Für das Verhältnis von Ein- und Ausgangsspannung, letztere abgenommen am Widerstand R , ergibt sich somit der einfache Zusammenhang

$$U_A = \frac{R}{R + R_V} U_E \quad (56)$$

und somit durch

$$R + R_V = R \frac{U_E}{U_A} \quad (57)$$

eine weitere Formel, um den Gesamtwiderstand zu berechnen. Die folgende Tabelle zeigt nun die in den drei Messgängen aufgezeichneten Werte der Ein- und Ausgangsspannung U_E und U_A , der Resonanzfrequenz ω_R , sowie der Bandbreite $\Delta\omega$. Als Induktivität verwenden wir den zuvor berechneten Mittelwert. Weiter enthält die Tabelle die berechneten Werte für $R + R_V$, den verwendeten Widerstand, sowie deren Differenz, also die Verlustleistung R_V .

$R [\Omega]$	1000 ± 50	220 ± 11	47.0 ± 2.4
$U_E [V]$	0.661 ± 0.001	0.650 ± 0.001	0.627 ± 0.001
$U_A [V]$	0.640 ± 0.020	0.530 ± 0.020	0.270 ± 0.020
$\Delta\omega [\frac{1}{s} \cdot 10^3]$	30.91 ± 0.19	8.11 ± 0.19	3.52 ± 0.19
Aus Bandbreite	$R + R_V [\Omega]$	1123 ± 650	294 ± 171
	$R_V [\Omega]$	123 ± 652	74 ± 171
Aus Amplituden	$R + R_V [\Omega]$	1033 ± 61	270 ± 17
	$R_V [\Omega]$	33 ± 79	49.811 ± 21
			62.144 ± 11

TODO: Vergleich der Werte aus Bandbreite und Amplituden

TODO: Weirde Fehler??

Ich habe mir herausgenommen, die Aufgaben etwas umzusortieren.

3.5 Bestimmung der Dämpfungskonstanten eines freien, gedämpften Schwingkreises

Anstatt eines kontinuierlichen Signals geben wir nun mit dem Funktionsgenerator ein Rechteckssignal in den Serienschwingkreis ein, um wiederholt einen auslaufenden Schwingungsprozess anzustoßen (vgl. Abbildung (17)).

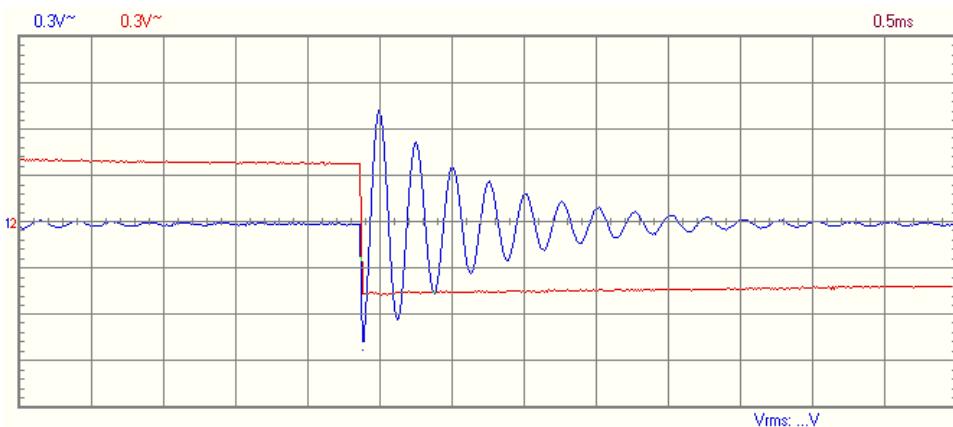


Abbildung 17: Gedämpfte Schwingung

Tabelle 2: Logarithmisches Dekrement für je zwei benachbarten Amplituden der gedämpften Schwingung.

A_n [V]	A_{n+1} [V]	Λ
0.74 ± 0.02	0.50 ± 0.02	0.39 ± 0.05
0.50 ± 0.02	0.36 ± 0.02	0.33 ± 0.07
0.36 ± 0.02	0.26 ± 0.02	0.33 ± 0.10
0.26 ± 0.02	0.18 ± 0.02	0.37 ± 0.14
Mittelwert		0.35 ± 0.05

Für je zwei benachbarte Amplituden der Schwingung berechnen wir nun das logarithmische Dekrement nach Formel (35).

Für Periodendauer einer Schwingung haben wir einen Wert von $T = 0.26 \pm 0.02\text{ms}$ gemessen. Diesen verwenden wir nun, um über den zweiten Teil der (35) die Dämpfungskonstante δ beziehungsweise den Gesamtwiderstand nach

$$\Lambda = \delta T = \frac{R}{2L}T \iff R = \frac{2\Lambda L}{T} \quad (58)$$

mit Fehler

$$\Delta R = R \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta \Lambda}{\Lambda}\right)^2 + \left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2 + \left(\frac{\Delta T}{T}\right)^2} \quad (59)$$

zu berechnen. Unter anderem ziehen wir die berechnete Induktivität L aus dem vorherigen Abschnitt hinzu. Damit erhalten wir einen Wert von

$$R = (99 \pm 60) \Omega. \quad (60)$$

Bei diesem handelt es sich wieder um den Gesamtwiderstand der RLC-Schaltung, also mit dem einberechneten Verlusten R_V durch die Spule. Vergleichen wir den hier berechneten Wert mit dem Wert des vorherigen Abschnitts ($(128 \pm 75) \Omega$), verzeichnen wir eine Abweichung von etwa 0.31σ .

3.6 Resonanzüberhöhung

Wir betrachten nun die Frequenzgänge der einzelnen Bauteile im RLC-Serienschwingkreis genauer. Diese sind gemeinsam in Abbildung (18) geplottet: In Rot der Frequenzgang des Kondensators, in Blau der Frequenzgang der Spule und in Schwarz der Frequenzgang des Widerstandes. Deutlich zu erkennen ist im Plot die Resonanzüberhöhung in den Frequenzgängen des Kondensators und der Spule.

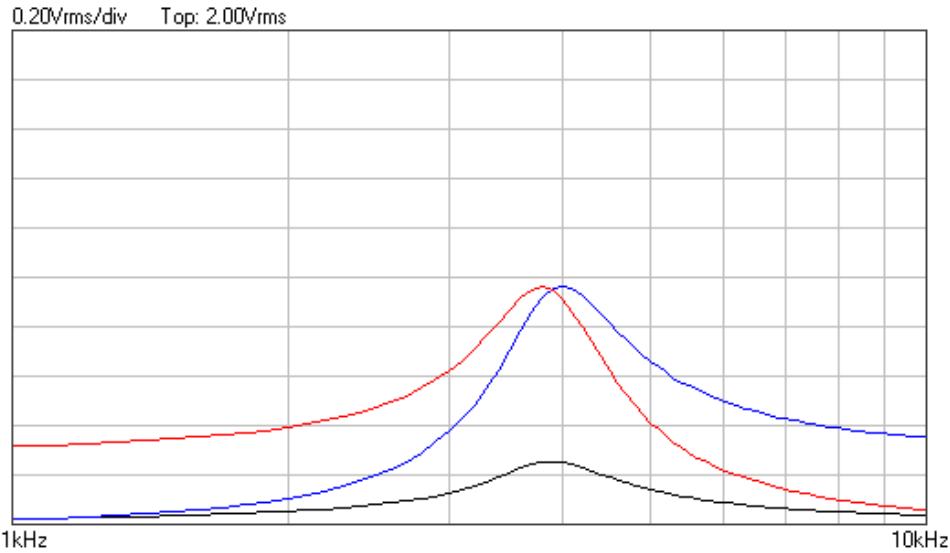


Abbildung 18: Frequenzgänge der einzelnen Bauteile Kondensator (rot), Spule (blau) und Widerstand (schwarz) im RLC-Serienschwingkreis.

Wir möchten nun unsere vermessenen Resonanzfrequenzen mit den entsprechenden theoretischen Werten vergleichen. Dazu berechnen wir zunächst die Dämpfungskonstante nach der Formel aus dem vorherigen Abschnitt zu

$$\delta = (3028 \pm 1758) \frac{1}{\text{s}}. \quad (61)$$

Weiter berechnen wir die Resonanzfrequenz des Widerstandes nach (39) zu

$$\omega_R = (3910 \pm 20) \frac{1}{\text{s}}. \quad (62)$$

Die Resonanzfrequenz des Kondensators berechnen wir mit der Formel (45). Für den Fehler des Ergebnisses gilt hierbei

$$\Delta\omega_C = \sqrt{\left(\frac{\omega_R \Delta\omega_R}{\omega_C}\right)^2 + \left(\frac{\delta \Delta\delta}{\omega_C}\right)^2}. \quad (63)$$

Die Formel für die Resonanzfrequenz der Spule (46) ist dazu sehr ähnlich. Ihr Fehler berechnet sich nach der gleichen Formel wie beim Kondensator, wir ersetzen lediglich ω_C durch ω_L . Tabelle (3) enthält nun die berechneten Werte, die gemessenen Werte, sowie die berechnete Abweichung.

Tabelle 3: Vergleich der gemessenen und theoretisch vorhergesagten Werte der Resonanzfrequenzen der Bauteile im RLC-Serienschwingkreis.

	$\omega_R [\frac{1}{\text{s}}]$	$\omega_C [\frac{1}{\text{s}}]$	$\omega_L [\frac{1}{\text{s}}]$
Gemessener Wert	3910 ± 20	3800 ± 20	4040 ± 20
Theoretischer Wert	3851 ± 1131	3791 ± 1149	3911 ± 1114
Abweichung	0.06σ	0.009σ	0.12σ

3.7 Parallelschwingkreis-Bandsperre

Bevor wir zum anwendungsbezogenen Teil des Versuchs fortfahren, betrachten wir abschließend einen Parallelschwingkreis. Wir haben die Ausgangsspannung über den Widerstand abgegriffen erneut den Frequenzgang, zu sehen in Abbildung (19), aufgezeichnet.

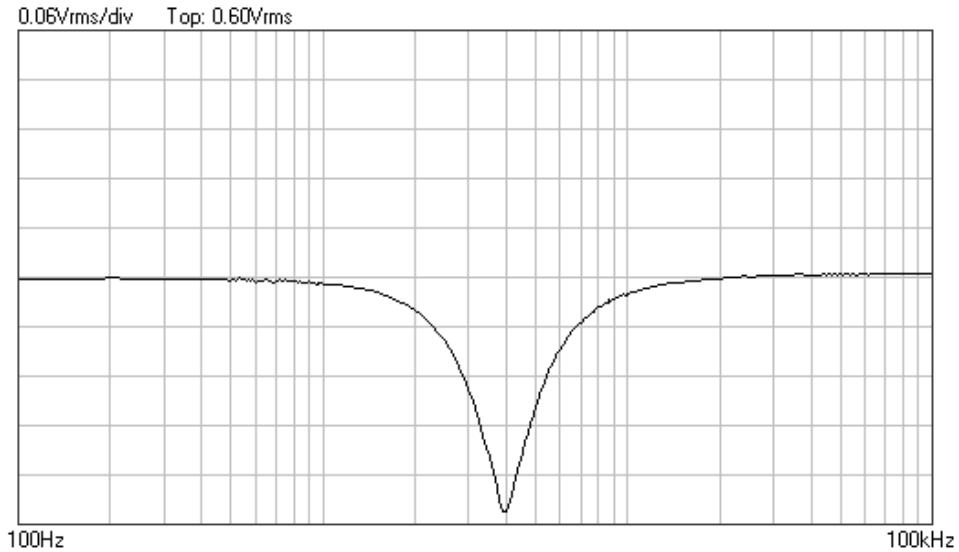


Abbildung 19: Frequenzgang des RLC-Parallelschwingkreis.

Aus dem Grafen können wir ablesen, dass die Bandsperre bei einer Resonanzfrequenz von $(3.94 \pm 0.02)\text{kHz}$ greift. Die Ausgangsamplitude sinkt an dieser Stelle also auf 0V ab. Die Theorie sagt voraus, dass für die Resonanzfrequenz gilt $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Wir setzen die Werte für Kapazität und Induktivität ein und erhalten damit einen Wert von

$$\omega_0 = (3851 \pm 1131) \frac{1}{\text{s}}. \quad (64)$$

Dieser weicht um 0.078σ von dem von uns gemessenen Wert ab.

3.8 Signalformung

In diesem Aufgabenteil betrachten wir nun die zuvor ausgiebig untersuchten Schaltungen im realitätsnahen Einsatz als Filter. Dafür generieren wir mit dem Frequenzgenerator ein Signal, welches sich aus drei überlagerten Sinussignalen der Frequenzen 100Hz, 4kHz und 8kHz, sowie weiteren weniger starken Störsignalen zusammensetzt.

Ohne Filter

Das zunächst ungefilterte Signal, sowie dessen Spektrum sind in Abbildung (20) zu sehen. Im Spektrum sind bereits jetzt ziemlich eindeutig die drei starken überlagerten Signalanteil bei den oben genannten Frequenzen zu erkennen. Im Oszilloskopbild liegen Aus- und Eingangsspannung ohne Filter genau übereinander, deshalb ist die Ausgabe in Grün dargestellt und es sind keine zwei Signale zu sehen.

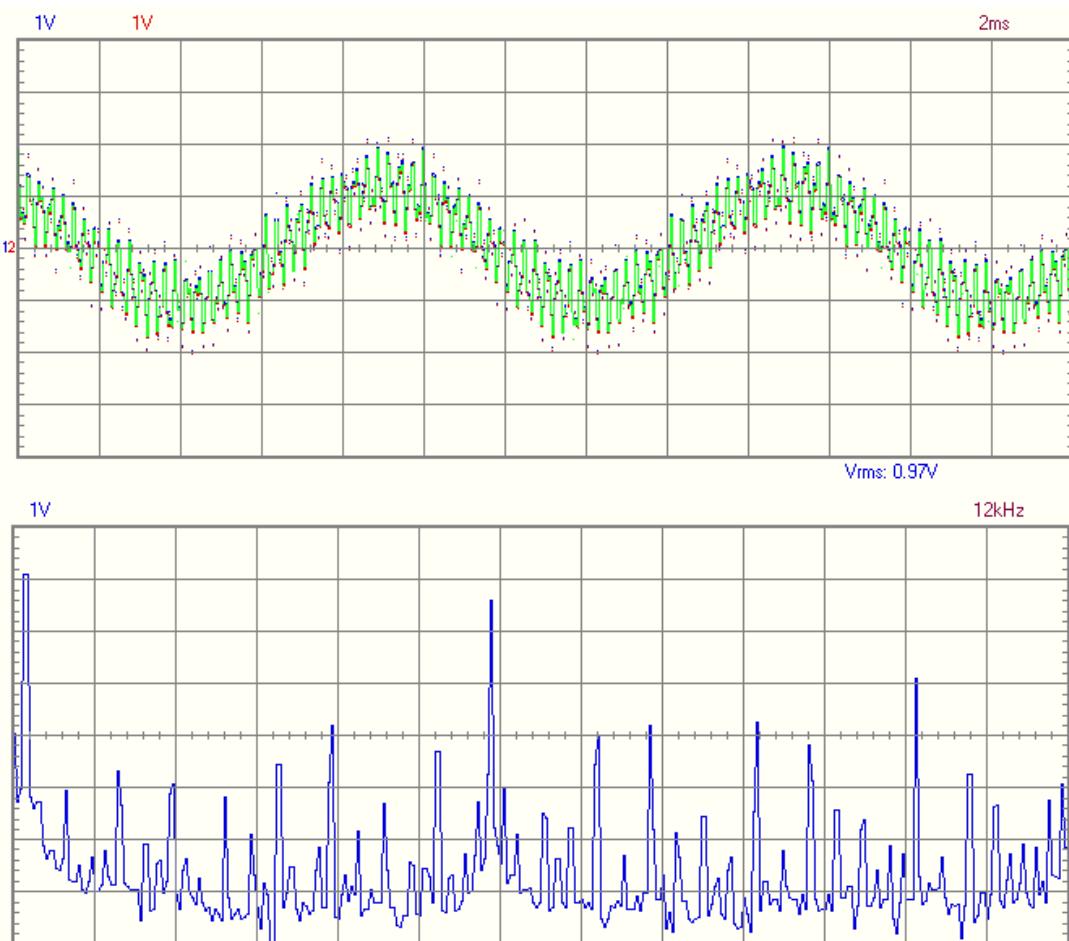


Abbildung 20: Ausgangsspannung und Frequenzspektrum des überlagerten Signals ohne Filter.

Hochpassfilter

Als Erstes betrachten wir das Signal gefiltert durch einen Hochpassfilter mit einem 220Ω Widerstand und einem 470nF Kondensator. Im Frequenzspektrum in Abbildung (21) ist zu erkennen, dass der 100Hz-Signalanteil stark gedämpft wurde, während die anderen beiden, höherfrequente Signalanteile weitestgehend unverändert bleiben. Auch in der Signalformung des Ausgangssignals (blau) ist zu erkennen, dass die überliegende niedrigfrequente Sinusform stark abgeschwächt ist.

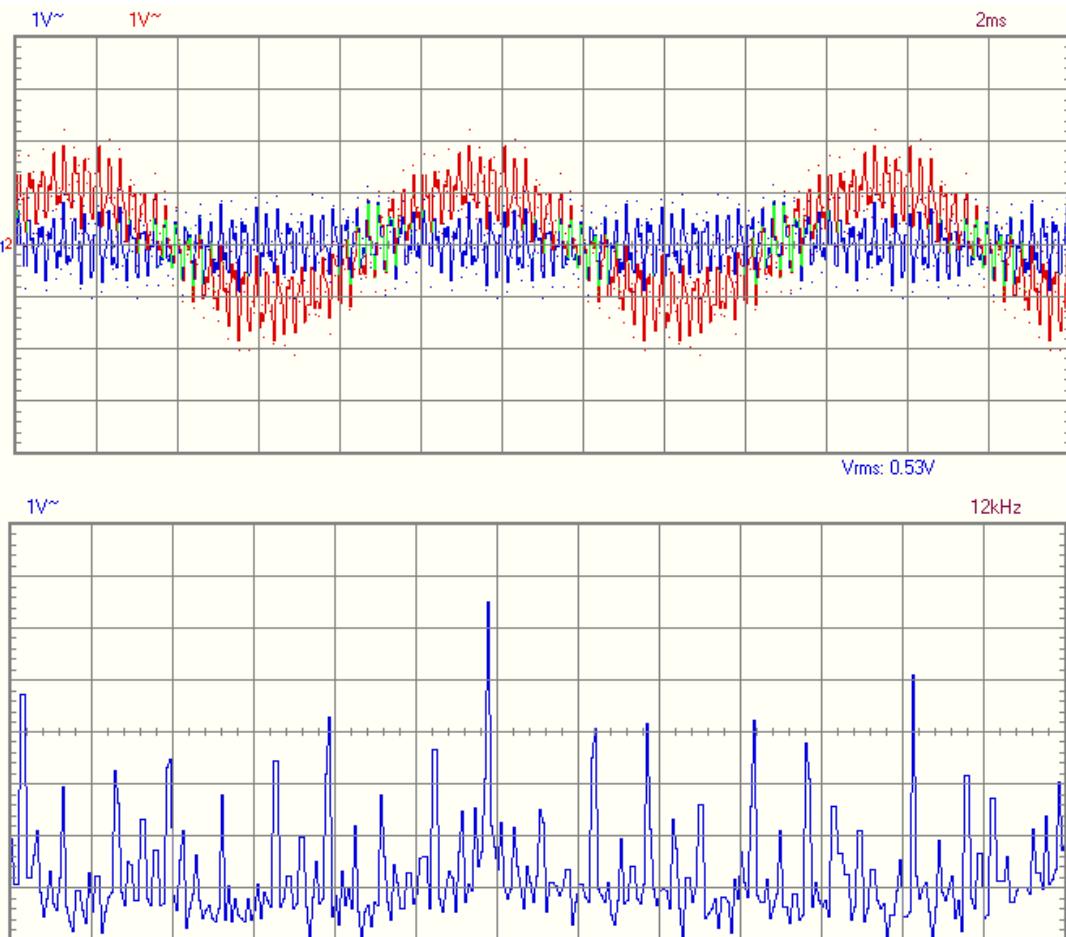


Abbildung 21: Ein- (rot) und Ausgangsspannung (blau) und Frequenzspektrum des überlagerten Signals mit Hochpassfilter.

Tiefpassfilter

Vertauschen wir Widerstand und Kondensator an der vorherigen Schaltung, so erhalten wir einen Tiefpassfilter. Wie zu erwarten, können wir im Spektrum beobachten, dass nun der Signalanteil der niedrigen 100Hz-Frequenz den Filter unverändert passieren kann. Sehr stark gedämpft wird nun das 8kHz und auch das 4kHz-Signal erfährt eine leichte Dämpfung. Es ist außerdem zu sehen, dass der gesamte Untergrund des Spektrums gedämpft ist. Im Oszilloskopbild ist zu sehen, dass das Ausgangssignal (blau) die 100Hz-Schwingung unverändert beibehält, während die Schwingungen darum nur noch sehr klein sind.

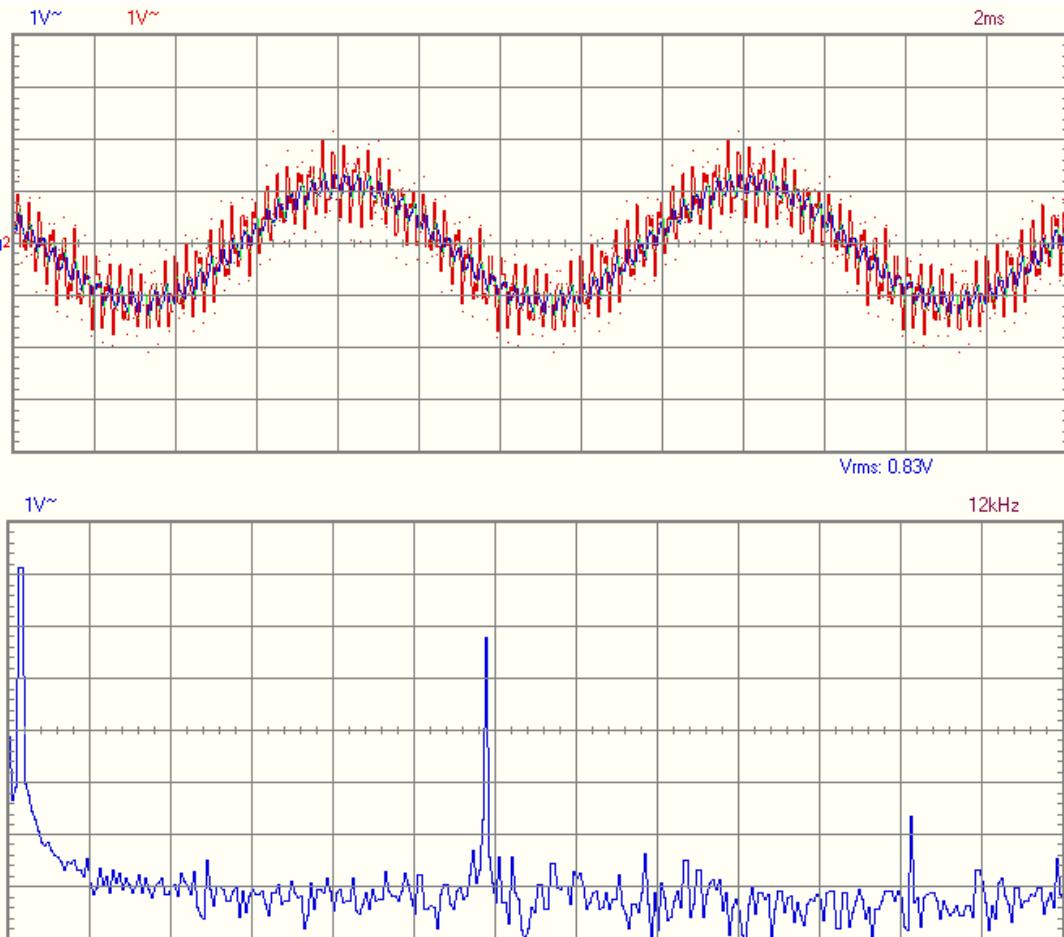


Abbildung 22: Ein- (rot) und Ausgangsspannung (blau) und Frequenzspektrum des überlagerten Signals mit Tiefpassfilter.

LC-Tiefpassfilter

→ Wir verwenden hier nun einen 47nF Kondensator.

Möchten wir das 8kHz-Signal weitestgehend unabhängig vom 4kHz-Signal dämpfen, benötigen wir einen Filter mit einem stärkeren Dämpfungsverlauf. Tauschen wir den Widerstand durch eine Spule aus, so erhalten wir einen *LC*-Tiefpassfilter, mit welchem genau dies erreicht werden kann. Dies spiegelt sich auch sehr deutlich im Spektrum wieder. Der 8kHz-Anteil verschwindet nun quasi komplett im Untergrund, während das 4kHz sehr deutlich hervorsticht. Es zeigt sich nun sogar eine Resonanzüberhöhung. Der 100Hz-Signalanteil ist jedoch weiterhin präsent, wie es auch bei einem Tiefpassfilter zu erwarten ist. Die Beobachtungen im Spektrum spiegeln sich auch, wie zuvor, sehr gut in der Signalformung des Ausgangssignals wider.

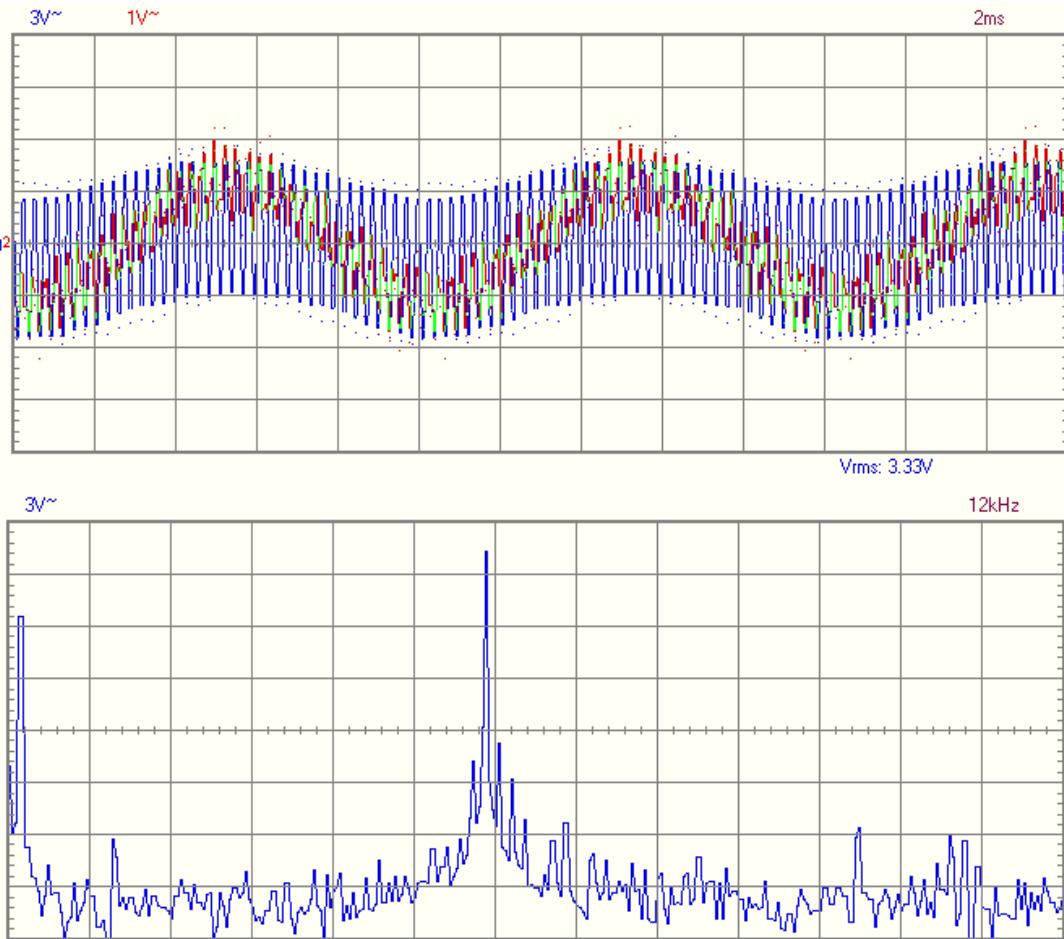


Abbildung 23: Ein- (rot) und Ausgangsspannung (blau) und Frequenzspektrum des überlagerten Signals mit *LC*-Tiefpassfilter.

Bisher haben wir beobachtet, dass wir es mit den verwendeten Filterschaltungen nicht schaffen, das 4kHz-Signal zu isolieren und nur die Signalanteile darum zu dämpfen. Bei der Verwendung eines Hoch- bzw. Tiefpassfilters ist dies auch klar, da diese ab ihrer Grenzfrequenz greifen und sich dann auf alle niedrigeren bzw. höheren Frequenzen auswirken. Um nur den Bereich um den 4kHz-Bereich durchzulassen, benötigen wir also einen Bandpassfilter, welchen wir uns in den folgenden Teilen anschauen.

Bandpassfilter

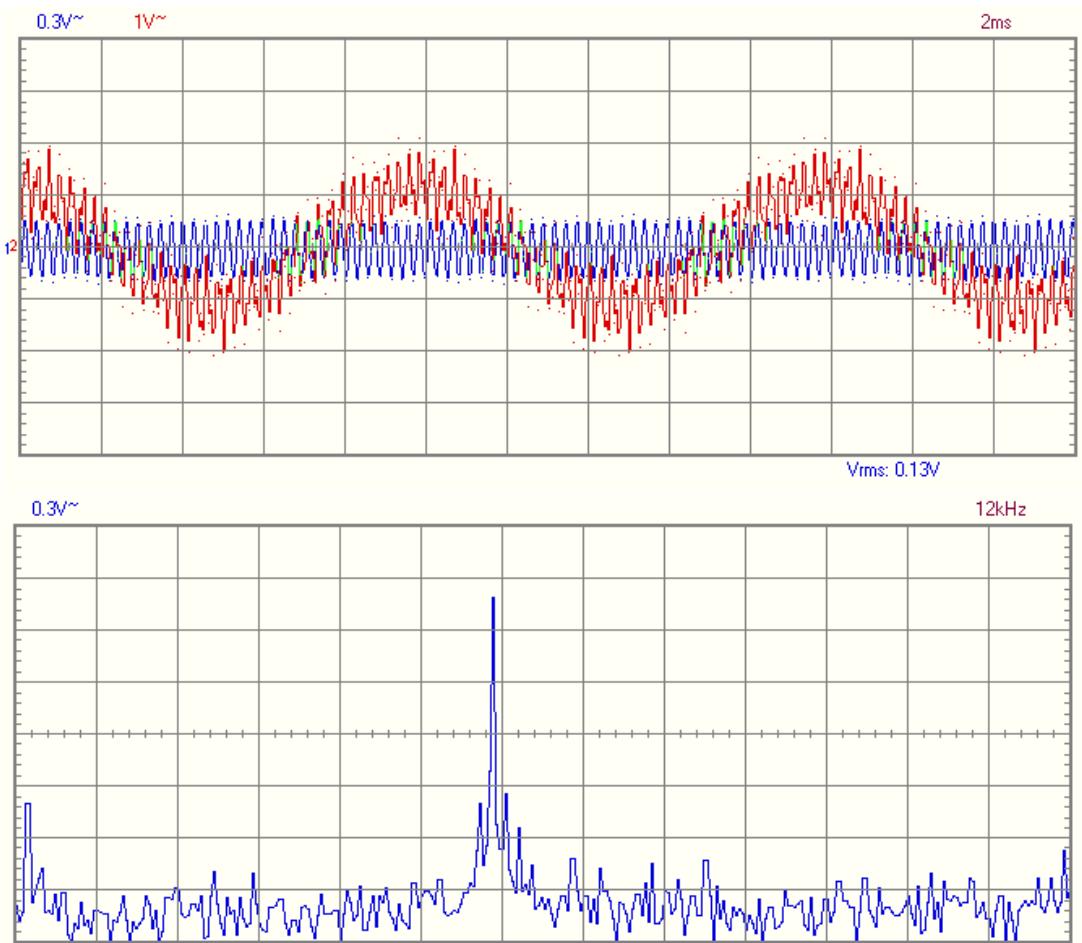


Abbildung 24: Ein- (rot) und Ausgangsspannung (blau) und Frequenzspektrum des überlagerten Signals mit RLC -Bandpassfilter mit $47\text{k}\Omega$ Widerstand, bei Spannungsabnahme über den Widerstand.

4 Zusammenfassung und Diskussion

$$x = 3 \frac{1}{|\text{cm}|} \quad (65)$$

$$x = 3 \text{ cm} \quad (66)$$

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + \frac{m}{2}\omega^2\vec{q} \quad (67)$$

$$\vec{p}^2 = \delta_{ij}p_ip_j \quad (68)$$

$$\vec{q}^2 = \delta_{kl}q_kq_l \quad (69)$$

$$\{L_i, H\} = \left\{ \varepsilon_{abc}q_bp_c, \frac{\delta_{ij}p_ip_j}{2m} + \frac{m}{2}\omega^2\delta_{kl}q_kq_l \right\} \quad (70)$$

$$= \varepsilon_{abc} \left\{ q_bp_c, \frac{\delta_{ij}p_ip_j}{2m} + \frac{m}{2}\omega^2\delta_{kl}q_kq_l \right\} \quad (71)$$

$$= \varepsilon_{abc} \left(\frac{1}{2m} \{q_bp_c, \delta_{ij}p_ip_j\} + \frac{m}{2}\omega^2 \{q_bp_c, \delta_{kl}q_kq_l\} \right) \quad (72)$$

$$(73)$$